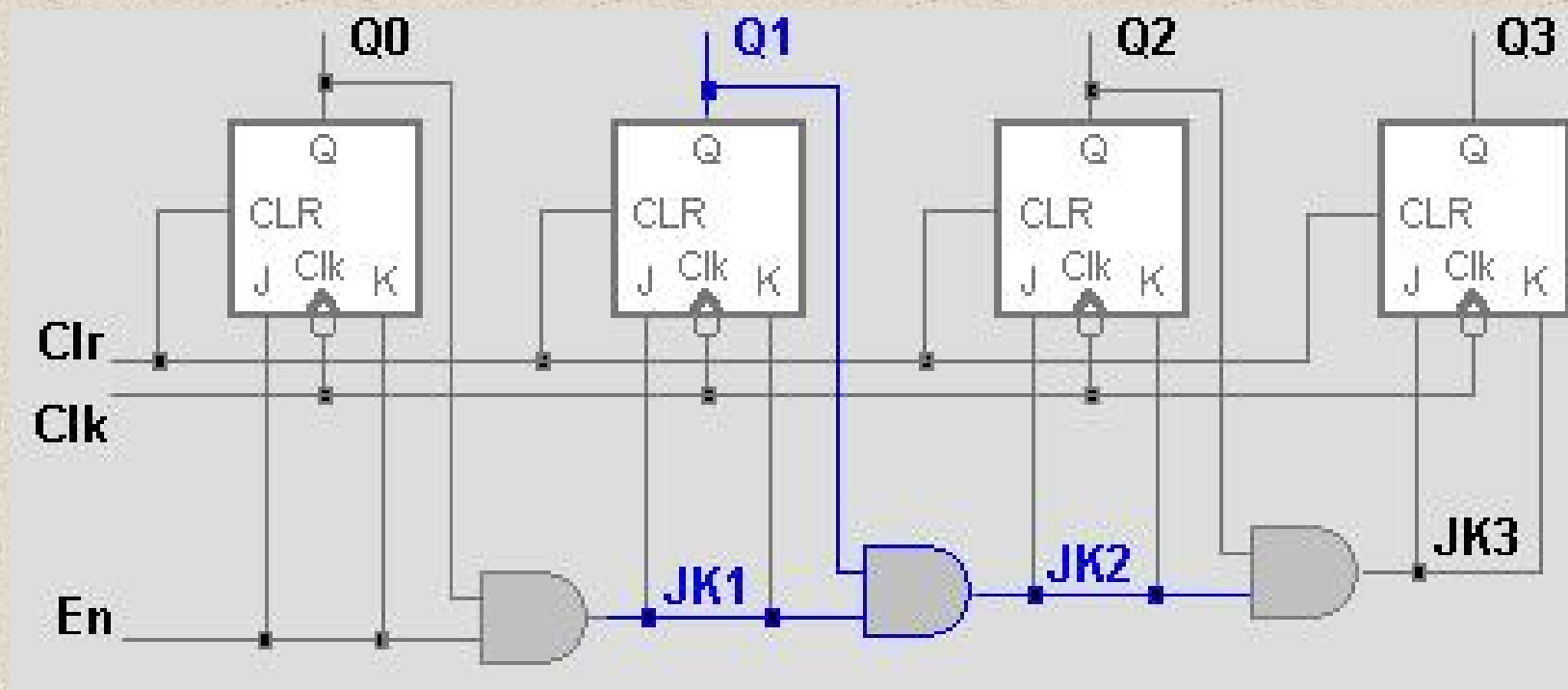


Проектування схем 3 пам'яттю




Непередбачувані асинхронні тригери недопустимі




Непередбачуваний тригер,
коли перелічені не всі комбінації вибору
 
```
Process(A,D,E) begin  
  case A is  
    when "01"=> C<=D+E;  
    when "10"=> C<=D-E;  
  end case;  
end process;
```




Принцип однотактної синхронізації

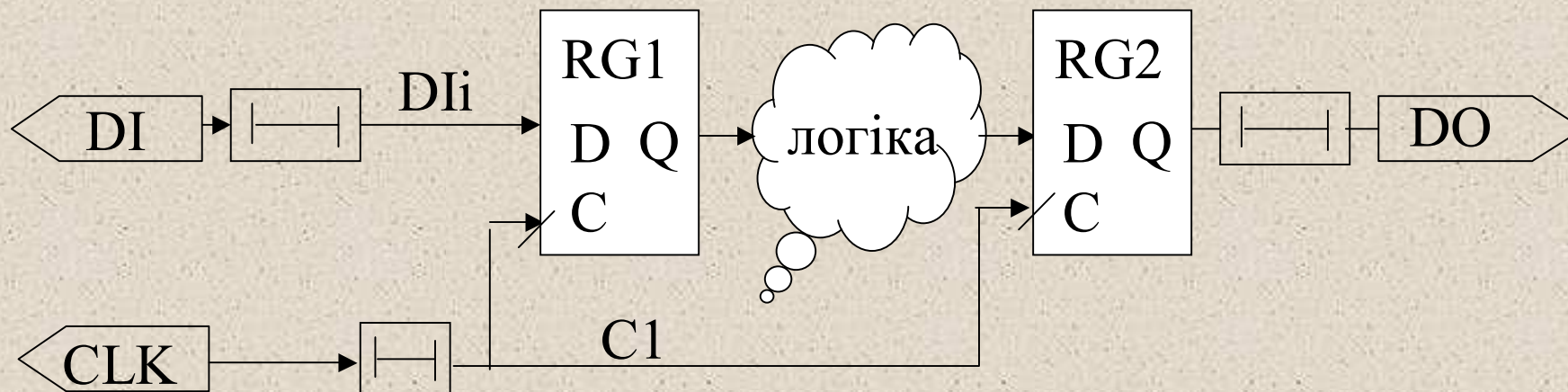


Перекручування однотоктної синхронізації.


Додаткова буферизація

 


Інвертування

 

Внутрішня генерація синхросигналу

 


 Змішування синхросигналу з логічними сигналами



- Треба не допускати викручування синхронізації
- При необхідності використовуйте глобальні буфери і мережі синхронізації
- Бажано зводити кількість синхросерій до 1.

Синтез схем з пам'яттю

 

Два методи створення схем з пам'яттю

- Структурний
 - вставка компонентів з регістрами
- Поведінковий
 - Використання процесів з синхросигналом в списку чутливості

Регістри в поведінковому VHDL

Приклад: D-тригер

```
ENTITY DTRIG IS PORT (d, clk:IN std_logic;  
                        q:OUT std_logic);  
END DTRIG;  
ARCHITECTURE synt OF DTRIG IS  
BEGIN  
    flipflop: PROCESS (clk)  
    BEGIN  
        IF rising_edge(clk)  
        THEN q <= d;  
        END IF;  
    END PROCESS flipflop;  
END synt;
```


Регістри в поведінковому VHDL

Компілятор-синтезатор передбачає, що синтезується тригер з виходом **q** через те, що

- Синхросигнал (clk) в списку чутливості
- В процесі знаходиться конструкція **rising_edge(clk)**, **falling_edge(clk)** або **clk'event AND clk='1'**

Функції **rising_edge(clk)** і **falling_edge(clk)** означають, що залежне від цієї умови присвоювання сигналу виконується в момент фронту/спаду синхросигналу

Відсутність слова **“else”** в операторі **“if-then”** означає, що якщо умова **clk'event and clk = '1'** не виконується (немає фронту сигналу), то **q** буде зберігати своє значення до наступного присвоювання (що означає схему з пам'яттю)

Функції фронту/спаду

Пакет `std_logic_1164` визначає дві функції для детектування перепаду синхросигналу

- **`rising_edge(signal)`**
– аналог **`(signal'event and signal = '1')`**
- **`falling_edge(signal)`**
– аналог **`(signal'event and signal = '0')`**

Тригер або регістр:


```
Process(clk) begin  
    if rising_edge(clk) then  
        q <= d;  
    end if;  
End process;
```


Оператор WAIT

Це інший метод активізувати процес.

Оператор **WAIT** це послідовний оператор, який зупиняє виконання процесу, поки вказана логічна умова не стане істиною (true)
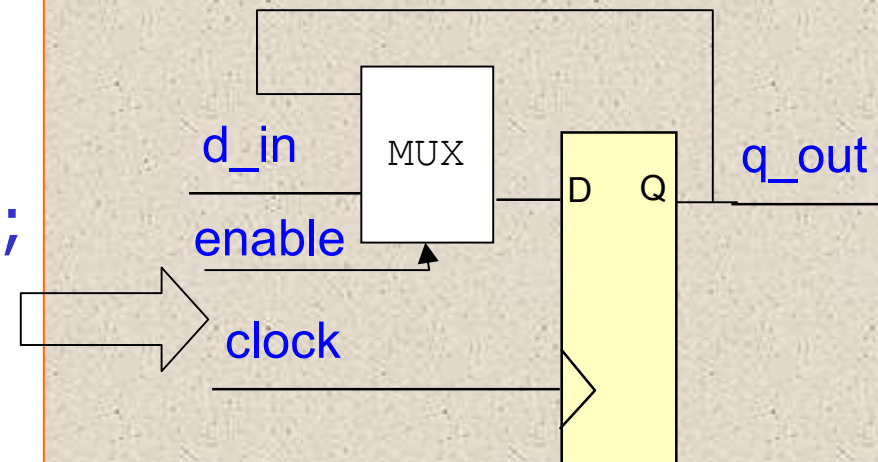
```
sync: PROCESS  
BEGIN  
    WAIT UNTIL clock='1';  
    IF enable='1'  
        THEN q_out <= d_in;  
    END IF;  
END PROCESS sync;
```



Присвоювання сигналів в процесі

```
ARCHITECTURE arch_reg OF reg IS
```

```
SIGNAL b: std_logic
```

```
reg2: PROCESS (clock) BEGIN
```

```
    if clock = '1' and clock'event then;
```

```
        b <= SXT(a,16) ;
```


```
        c <= b;
```

```
    End if;
```

```
END PROCESS reg2;
```

```
END arch_reg;
```

Яка зі схем правильна?

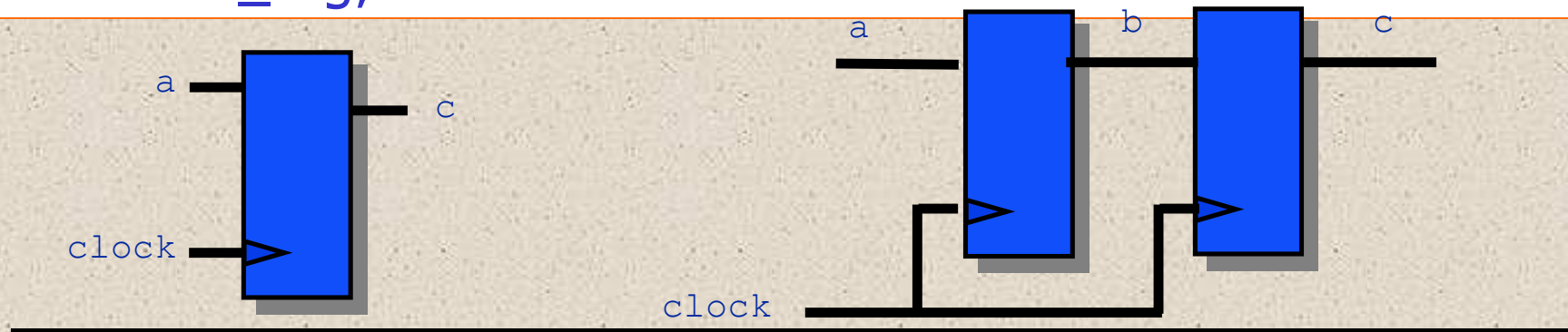

Присвоювання сигналів в процесі

При виконанні процесу сигнали не змінюються зразу. В процесі, коли зустрівся оператор присвоювання, тоді тільки **планується**, що сигналу буде присвоєне значення.

Сигналу присвоюється значення в момент досягнення кінця оператора **END PROCESS** або оператора **WAIT**.

Тому в попередньому прикладі будуть синтезовані 2 триггера (в момент виконання $c \leq b$, b має старе значення), тобто є 1 лишній триггер.

Во багатьох випадках видалити 1 непотрібний триггер можна використав параллельне присвоювання зовні процесу

Змінні в процесі



Попередня проблема може бути вирішена за допомогою змінної

- Змінні зберігають значення таке саме, як і сигнал, але вони можуть бути використані тільки всередині ПРОЦЕСУ. Вони не можуть передавати інформацію між процесами
 - На відміну від сигналу, значення, що надане змінній, доступне негайно
-

Використання змінної замість сигналу

Рішення з відображенням в 1 регістр:

  
```
ARCHITECTURE arch_reg OF reg IS  
reg2: PROCESS (clock)  
    VARIABLE b: std_logic ;  
BEGIN  
    if clock = '1' and clock'event then;  
        b := SXT(a,16) ;  
        c <= b;  
    End if;  
END PROCESS ;  
END arch_reg;
```



Процес з регістром (1)

4-розрядний лічильник з синхронним встановленням в 0
 
```
USE IEEE.std_arith.ALL;  
  
...  
upcount: PROCESS (clk)  
BEGIN  
    IF rising_edge(clk) THEN  
        IF rst = '1' THEN  
            count <= "0000";  
        ELSE  
            count <= count + 1;  
        END IF;  
    END IF;  
END PROCESS upcount;
```




- Цей процес чутливий до змін сигналу “clk”, тобто він буде активним тільки в моменти зміни синхросигналу.

Процес з регістром(2)

розрядний лічильник з асинхронним встановленням в 0
 
```
USE IEEE.std_arith.ALL;  
...  
upcount: PROCESS (clk, reset)  
BEGIN  
    IF reset = '1' THEN  
        count <= x'0';  
    ELSIF rising_edge(clk) THEN  
        count <= count + 1;  
    END IF;  
END PROCESS upcount;
```




- Цей процес чутливий до змін як сигналу “clk”, так і "reset", тобто він активний в моменти зміни синхросигналу або сигналу встановлення в 0.

Процес з регістром(3)

4-розрядний лічильник з асинхронним встановленням в 0 і початковим встановленням

 
```
USE IEEE.std_arith.ALL;  
...  
upcount: PROCESS (clk, reset)  
BEGIN  
    IF reset = '1' THEN  
        count <= x"0" ;  
    ELSIF rising_edge(clk) THEN  
        IF load = '1' THEN  
            count <= data;  
        ELSE  
            count <= count + 1;  
        END IF;  
    END IF;  
END PROCESS upcount;
```



Вставлення компоненту типу регістр

 Приклад: використання бібліотеки макроблоків Virtex


```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.ALL;  
USE WORK.Virtex.all ;  
ENTITY registered IS PORT (clk,ce,rst:IN std_logic;  
    d:      IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);  
    q:      OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0));  
END registered;
```



```
ARCHITECTURE archregistered OF registered IS  
BEGIN  
    REGISTER:FD4RE PORT MAP (c=>clk,r=>rst, ce=>ce,  
        d0=>d(0), d1=>d(1), d2=>d(2), d3=>d(3),  
        q0=>q(0), q1=>q(1), q2=>q(2), q3=>q(3));  
END archregistered;
```

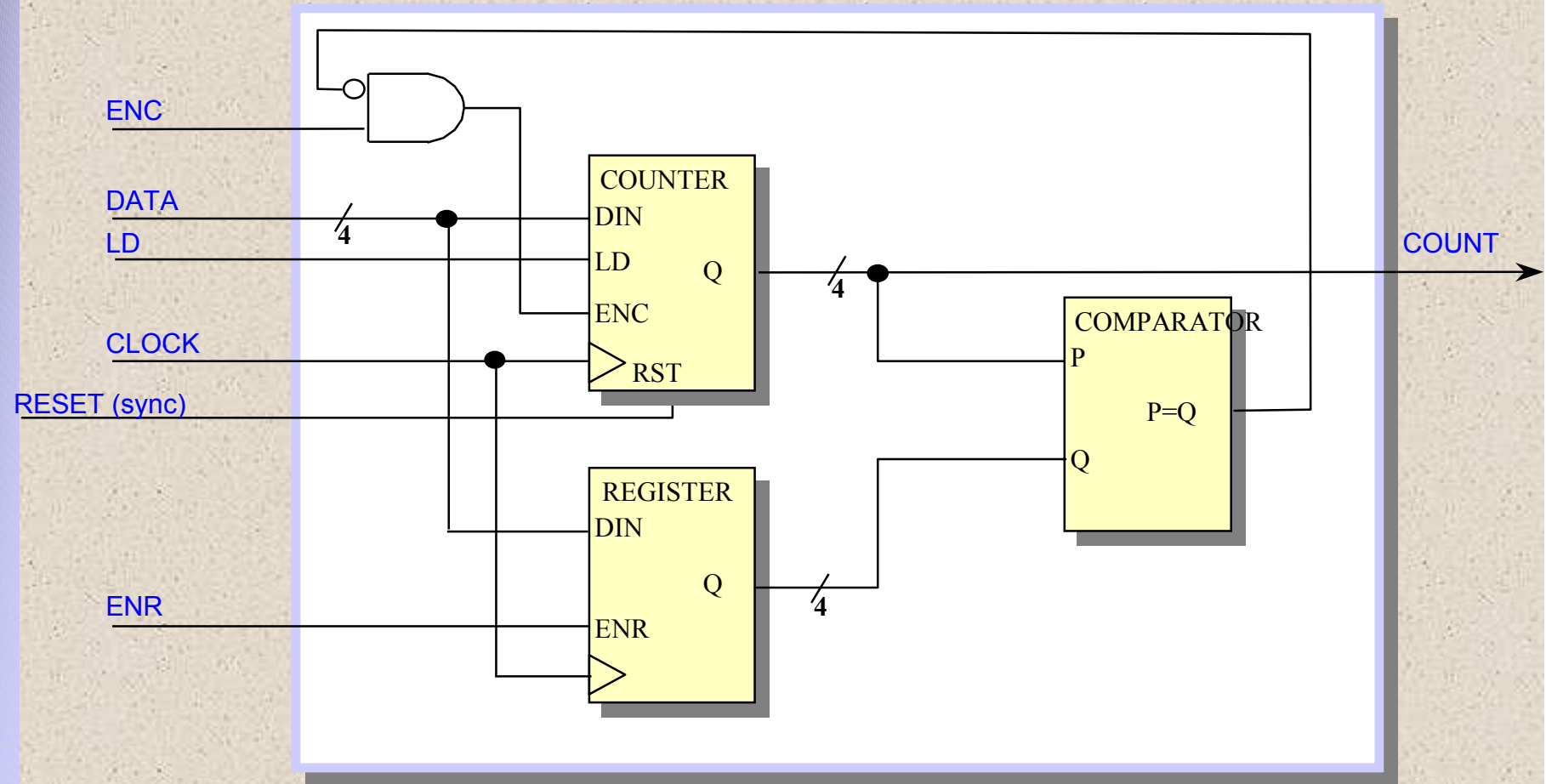
Приклад

Розробити пару об'єкт- архітектура для наступної схеми:




Приклад (продовження)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL, ieee.std_arith.ALL;
ENTITY ex4 IS PORT (
    clock, reset, enc, enr, ld: IN std_logic;
    data: IN std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
    count:BUFFER std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END ex4;

ARCHITECTURE archex4 OF ex4 IS
    SIGNAL comp: std_logic;
    SIGNAL regout: std_logic_vector (3 DOWNTO 0);
BEGIN

    reg: PROCESS (clock) --регистр
    BEGIN
        IF RISING_EDGE(clock) THEN
            IF enr = '1' THEN
                regout <= data;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS reg;
```

Приклад (продовження)

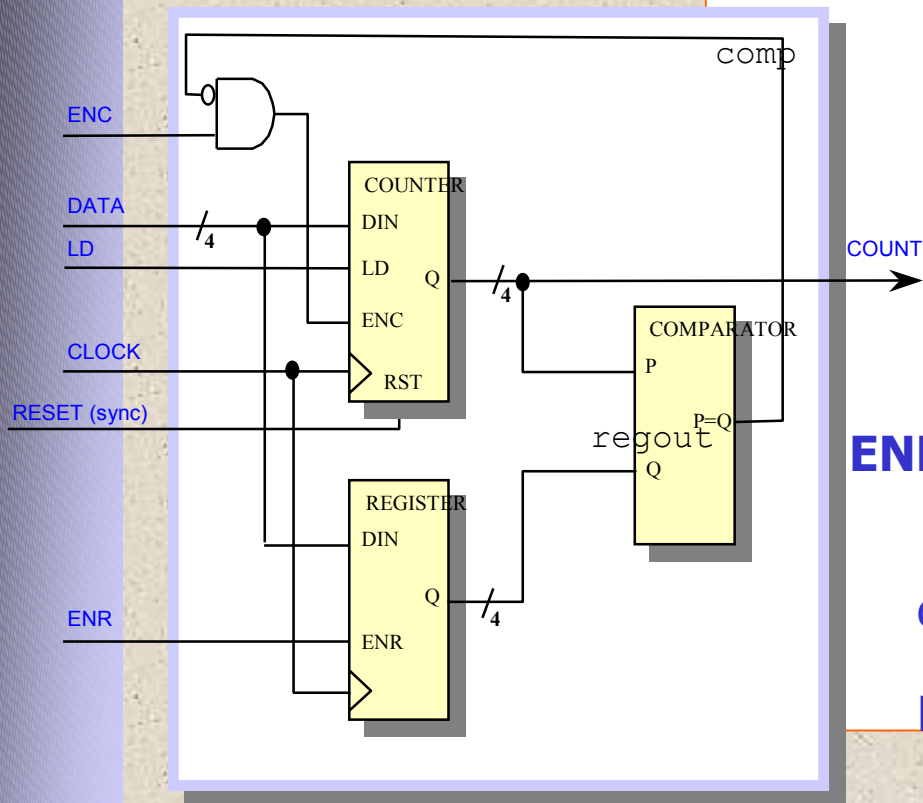

cntr: **PROCESS** (clock)--лічильник
BEGIN

IF RISING_EDGE(clock) **THEN**

IF reset = '1' **THEN**

count <= "0000";

ELSIF ld = '1' **THEN**

count <= data;

ELSIF enc='1' **AND** comp='0' **THEN**

count <= count + 1;

END IF;

END IF;

END PROCESS cntr;

--компаратор

comp <= '1' **WHEN** regout = count

ELSE '0';

END archex;