
 


 Проектування керування і керування проектуванням




Концепція операційного і керуючого автоматів

Керуючий автомат



Операційний автомат

 


Автомат Мупа

```

architecture moore of automata is
  signal st:STATE;
  constant init_st:STATE:=I_STATE;
begin
  STATE_RG:process(CLK, RST)
  begin
    if RST='1' then
      st<=init_st;
    elsif Rising_edge(CLK) then
      st<=Next_st(st, IN_SIG);
    end if;
  end process;

 
  OUT_S:process(st) begin
    OUT_SIG<=Out_st(st);
  end process;
end ;
  
```



Автомат Мілі

```

 architecture mealy of automata is
  signal st: STATE;
  constant init_st:STATE:=I_STATE ;
begin
  STATE_RG:process(CLK,RST)
  begin
    if RST='1' then
      st<=init_st;
    elsif Rising_edge(CLK) then
      st<=Next_st(st, IN_SIG);
    end if;
  end process;
  OUT_S:process(st,IN_SIG) begin
    OUT_SIG<=Out_st(st,IN_SIG);
  end process;
end mealy;
  
```



Приклад проектування автомата

Автомат продає воду,
приймає монети
по 5 і 10 копійок.
Спроекувати керуючий
автомат, який би
спрацьовував
при наборі 25 коп.

Вхідні сигнали:

V5 –кинуто 5 коп


V10 -кинуто 10 коп

Вихідні сигнали:

DR – можна кидати

OK - ГОТОВО

Fail - помилка

 


Приклад проектування автомата

```
entity FSM is
    port(CLK:in BIT; -- синхросигнал
          RST:in BIT;  -- початкове встановлення
          V5:in BIT;-- монета 5 коп вкинута
          V10:in BIT;-- монета 10 коп вкинута
          DR:out BIT;-- команда: "Drop a coin"
          OK:out BIT;-- команда: "Налити води"
          ERR: out BIT);-- набрана сума неправильна
End FSM;
architecture BEH of FSM is
    --стани автомата
    Type STATE is (INIT, N5, N10, N15, N20, N25, OVF);
    signal st : STATE;
    Begin
    STATES: process(CLK,RST)    -- FSM process
        begin
            if RST='1' then
                st<=INIT;  --початкове встановлення
            elsif CLK='1' and CLK'event then --регістр станів
```

 Приклад проектування автомата

```

case st is    --наступний стан автомата
  when INIT => if V5='1' then st<=N5;
                elsif V10='1' then st<=N10;
                end if;
  when N5 => if V5='1' then st<=N10;
              elsif V10='1' then st<=N15;
              end if;
  when N10 => if V5='1' then st<=N15;
               elsif V10='1' then st<=N20;
               end if;
  when N15 => if V5='1' then st<=N20;
               elsif V10='1' then st<=N25;
               end if;
  when N20 => if V5='1' then st<=N25;
               elsif V10='1' then st<=OVF;
               end if;
  when N25 => st<=INIT;
  when others => null; -- нічого
end case;
end if;
end process;
  
```




Приклад проектування автомата


-- вихідні сигнали

```
DR<='1' when st=INIT
      or st=N5 or st=N10
      or st=N15 or st=N20 else '0';
-- належна сума досягнута
OK<='1' when st = N25 else '0';
-- досягнута сума неправильна
ERR<='1' when st=OVF else '0';
```

end BEH;

 

Способи кодування станів автомата

 

```

attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of STATE : type is
    "000 001 010 011 100 101 110" ;
    
```


```

attribute fsm_encoding: string;
attribute fsm_encoding of STATE :signal is
    "{auto | one-hot | compact | gray |
      sequential | johnson | user}";
    
```

```

"00000001 00000010 00001000 00010000 00100000 01000000 10000000"; --one-hot
"000 001 011 010 110 111 101";           --gray
"0000 0001 0011 0111 1111 1110 1100"; -- johnson
    
```

 Приклад проектування автомата керування моделлю залізниці



architecture synthesis of \паровоз\ is

signal st: integer **range** -3 **to** 3; --стани автомата

begin

STATE_RG: **process**(CLK,RST) --процес керування станом автомата

begin


if RST = '1' **then**

st<=0;

-- стан при сигналі начального встановлення

elsif CLK='1' **and** CLK'event **then**

 Приклад проектування автомата керування моделлю залізниці




```

case st is                                -- функція наступного стану
    when 0 | 1 | 2 | -1 | -2 => if B='1' then
        st<= st+1;
    elsif H='1' then
        st<= st-1;
    end if;
    when 3 =>    if H='1' then --стан макс. Швидкості вперед
        st<= st-1;
    end if;
    when others =>    if B='1' then --стан макс. швидкості назад
        st<= st+1;
    end if;


    end case;
end if;
end process;
    
```

 
Приклад проектування автомата керування моделлю залізниці



```
OUT_S:process(st) -- процес логіки вихідних сигналів
begin
  if st<0 then --логіка сигналу напрямку руху
    FF<='1';
  else
    FF<='0';
  end if;
  case st is --логіка сигналу швидкості руху
    when 0 => CK<="00";
    when 1|-1 => CK<="01";
    when 2|-2 => CK<="10";
    when others => CK<="11";
  end case;
end process;
end synthesis;
```

 
Приклад лічильника по модулю 5 на регистрі зсуву



```


SHIFT_RG: process(C,R) --регистр зсуву
begin
    if R = '1' then
        Q<="000"; -- початкове встановлення
    elsif CLK='1' and CLK'event then
        if CE='1' then
            Q<=Q(1 downto 0)&Y;
        end if;
    end if;
end process;

 --функція X/Y - біт, що зсувається
Y<= '1' when (Q="000" or Q="100") else '0';
    
```




Проектування складних автоматів

 Один ведучий автомат FSM A і керовані автомати FSM B



Проектування складних автоматів

Мікропрограмний автомат

 

...

constant BRA: BIT_VECTOR(2 downto 0):="110";

constant LJMP: BIT_VECTOR(2 downto 0):="111";

type MEM8KX16 **is array**(0 to 8191) **of** BIT_VECTOR(15 downto 0);

constant ROM_init: MEM8KX16:= -- стан мікропрограмної пам'яті
 -- адреса, КОП, операнди, коментарі

(0=> SUB &R0&R0&R0, -- R0=0 –1а команда

1=> LD &R2&R1&R0, -- дане в R2 з RAM[R1]

2=> ADDINC &R1&R1&R0, -- R1=R1+1

3=> SUBDEC &R2&R0&R2, -- R2=R2-1, тобто лічильник

4=> BRA &NEQ&"1111111101", --перехід на -2, при/=0

5=> LJMP &"0000000110000", -- перехід на адресу 48

6=> CALL &"0000000100000", -- виклик ПП за адресою 32


Блок обчислення спецфункції

Приклад проектування блоку, що виконує функцію:

$$\sin(X) = X - X^3/6 + X^5/120 = X - a * X^3 + b * X^5.$$

Граф алгоритму :

 Алгоритм має
5 операцій множення і
2 операції додавання,
не приймаючи до уваги
додавання з 0.




Блок обчислення спецфункції

Метод проектування:

 - 1. Вибір обчислювальних ресурсів**
- 2. Складання розкладу виконання операцій у ресурсах**
- 3. Призначення операцій на ресурси.**

Складання структурної схеми,
синтез керуючого автомату




Блок обчислення спецфункції

 1. Вибір ресурсів

Для обчислень треба **суматор** з регістром S ,
блок множення з регістром P ,
регістри для квадрата X^2 , куба X^3
і результату Y .

Вхідне дане X зразу завантажується в регістр суматора S , де зберігається протягом 5 тактів і бере участь в операції додавання в 5-му такті.




Блок обчислення спецфункції

2.Складання розкладу

Стан регістрів блоку при виконанні алгоритму

№ такту	Суматор S	Блок множ. P	Рег. X2	Рег. X3	Рег. Y
0	X				
1	X	$X^2 = X * X$			
2	X	$X^3 = X^2 * X$	X^2		
3	X	$X^5 = X^2 * X^3$		X^3	
4	X	$b * X^5$		X^3	
5	$X + b * X^5$	$a * X^3$			
6	$X + b * X^5 - a * X^3$				
7					Y

 

Блок обчислення спецфункції

3. Призначення операцій на ресурси

Об'єкт блоку

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_arith.all;
```

```
entity X_Y_SIN is port(CLK : in STD_LOGIC;      --синхросерія
```

```
    RST : in STD_LOGIC; --сигнал начального встановлення
```

```
    START : in STD_LOGIC;      --сигнал запуску обчислень
```

```
    X : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --вхідне дане
```

```
    Y : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --вихідне дане
```

```
    RDY : out STD_LOGIC);      --сигнал готовності результату
```

```
end X_Y_SIN;
```


Блок обчислення спецфункції

@ а і b задаються як 16-бітні вектори, які є цілими числами зі знаком і які представляють дробні числа $1/6$ і $1/120$, мають масштабний коефіцієнт 2^{-15}

@ добуток P - 32-розрядне -сума розрядності операнда і константи.

@ з P вибираються 16 старших розряди, крім найстаршого, так як добуток чисел зі знаком має 2 однакових знакових розряди.

@ Сума S має 1 додатковий розряд щоб запобігти переповненню.

Архітектура блоку описується як наступна

Декларативна частина

architecture X_Y_SIN **of** X_Y_SIN **is**

constant a:SIGNED(15 **downto** 0):= --константа a

SIGNED(CONV_STD_LOGIC_VECTOR(integer(1.0/6.0*2.0**15),16)),

constant b:SIGNED(15 **downto** 0):= --константа b

SIGNED(CONV_STD_LOGIC_VECTOR(integer(1.0/120.0*2.0**15),16));

signal s:SIGNED(16 **downto** 0);--adder

signal p:SIGNED(31 **downto** 0);--multiplier

signal x2,x3:SIGNED(15 **downto** 0);--intermediate results

signal ct2:natural **range** 0 **to** 7; --лічильник станів

begin

Блок обчислення спецфункції

Автомат керування

```
FSM: process(CLK,RST) begin
    if RST='1' then
        ct2<=6; RDY<='0';
    elsif CLK='1' and CLK'event then
        if ct2=7 then
            RDY<='1'; -- calculation is ready
        end if;
        if START='1' then
            ct2<=0;           --start of calculations
            RDY<='0';
        elsif ct2<7 then
            ct2<=ct2+1; -- лічильник тактів
        end if;
    end if;
end process;
```

Блок обчислення спецфункції

```

RALU:process(CLK,RST)  begin
    if RST='1' then s<=(others=>'0'); p<=(others=>'0');
        x2<=(others=>'0');x3<=(others=>'0'); Y<=(others=>'0');
    elsif CLK='1' and CLK'event then
    case ct2 is
        when 0=> s<= signed(SXT((X),17));--input datum  X
        when 1=> p<= s(15 downto 0)*s(15 downto 0);--X^2
        when 2=> p<= p(30 downto 15)*s(15 downto 0);--X^3
                    x2<=p(30 downto 15);                -- X^2
        when 3=> p<= p(30 downto 15)*x2;                --X^5
                    x3<=p(30 downto 15);                -- X^3
    end case;
    end if;
end process;

```

№ такту	Суматор S	Блок множ. P	<u>Рег.</u> X2	<u>Рег.</u> X3	<u>Рег.</u> Y
0	X				
1	X	$X^2 = X * X$			
2	X	$X^3 = X^2 * X$	X^2		
3	X	$X^5 = X^2 * X^3$		X^3	
4	X	$b * X^5$		X^3	
5	$X + b * X^5$	$a * X^3$			

Блок обчислення спецфункції


```

when 4=> p<= p(30 downto 15)*b;    -- $b \cdot X^5$ 
when 5=> p<= x3*a;                  -- $a \cdot X^3$ 
    s<= s + p(31 downto 15);          -- $X + b \cdot X^5$ 
    when 6=> s<= s - p(31 downto 15); -- $X + b \cdot X^5 - a \cdot X^3$ 
when others=> Y<= STD_LOGIC_VECTOR(s(15 downto 0)); -- Y
end case;
end if;
end process;
end X_Y_SIN;

```


4	X	$b \cdot X^5$		X^3	
5	$X + b \cdot X^5$	$a \cdot X^3$			
6	$X + b \cdot X^5 - a \cdot X^3$				
7					Y

Блок обчислення спецфункції

 

Структура блока обчислення $Y=F(X)$

Керування проектуванням

 

- **Файл обмежень (constraint file)**

User Constraint File (UCF) – пише користувач,

Netlist Constraint File (NCF) – пише синтезатор

- **Вставлення вказівок компілятору (-- pragma ...)**

- **Вставлення атрибутів користувача**

- **Встановлення режимів САПР**

Атрибути керування синтезом

Керування розкриттям ієрархії проекту

Чи розпізнавати DC, MUX, RAM, ROM, схеми зсуву, автомати

Стиль виконання RAM, ROM, блоків множення


Чи виконувати конвейеризацію і яким чином

Чи виконувати ресинхронізацію і дублювання регістрів

Оптимізувати за швидкістю і/або площі розміщення

Максимальний ступінь розгалуження (fanout)

Кодування станів автомата і т.і.

 

```
attribute enum_encoding : string;  
attribute enum_encoding of STATE : type is  
"000 001 010 011 100 101 110" ;
```

```
attribute fsm_encoding: string;  
attribute fsm_encoding of STATE :signal is " one-hot";
```

Атрибути обмеження розміщення

Можна обмежувати/призначати розміщення:

- Виводам мікросхеми
- Основним компонентам – LUT, RG, RAM і т.і.
- Вставленим компонентам проекту
- Надавати відносні координати і можливий діапазон
- Призначати тип, характеристики (струм, швидкість, режим) елемента (буфера, лінії зв'язку) сигналу

Приклад призначення виводів мікросхеми

```
attribute loc: string;  
attribute loc of CLK      :signal is "C13";  
attribute loc of RST     :signal is "L3"; --SW3  
attribute loc of LED      :signal is "AF3"; --LED
```


Атрибути ініціалізації

Можна ініціалізувати: LUT, RG, RAM, ROM.

```
architecture distrib_rom of rom16 is  
component ROM16X1 is  
  --pragma translate_off  
  generic (INIT : bit_vector);  
  --pragma translate_on  
  port (A0,A1,A2,A3 : in std_ulogic;  
        O : out std_ulogic );  
  end component;  
  attribute init: string;  
  attribute init of U_ROM: label is X"AB56";  
begin  
  U_ROM:ROM16X1  
  --pragma translate_off  
  generic map(INIT=>X"AB56");  
  --pragma translate_on  
  port map(A0,A1,A2,A3, DO);  
end distrib_rom;
```

Приклад
постійної
Пам'яті

Обмеження часу

Задається тільки в файлах обмежень

- Обмеження періоду синхросерії, часу попереднього встановлення вхідного сигналу
- Обмеження затримки від виходу одного елементу пам'яті до входу іншого (регістр, RAM, ROM) для одного сигналу або групи сигналів
- Позначення сигналів як такі, через які походить багатотактовий маршрут (false path)

