 


Проектування спеціалізованих обчислювачів



Синтез обчислювача


- 1) Вибирається **множина ресурсів**
(процесори, обчислювальні блоки)
- 2) Складається **розклад (schedule)**
виконання операцій алгоритму
на ресурсах
- 3) Операції і змінні **призначаються**
на ресурси, визначаються лінії зв'язку,
формується структурна (функціональна)
схема обчислювача



Синтез обчислювача

Оптимізація структури:

 - 1) Формується множина ефективних структурних рішень
- 2) Структурні рішення сортуються по переважності за критерієм оптимальності
- 3) Найбільш переважна структура вибирається як оптимальна



Приклад синтезу блока для обчислення спецфункції

- розробити функціональну схему і VHDL-опис блока, що обчислює функцію:

$$\sin(X) = X - X^3/6 + X^5/120 = X - a * X^3 + b * X^5$$

Інтерфейс блока:


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.STD_LOGIC_arith.all;
entity X_Y_SIN is port(CLK : in STD_LOGIC;      --синхросерія
    RST : in STD_LOGIC; --сигнал начального встановлення
    START : in STD_LOGIC;      --сигнал запуску обчислень
    X : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --вхідне дане
    Y : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); --вихідне дане
    RDY : out STD_LOGIC);      --сигнал готовності результату
end X_Y_SIN;
```


Приклад синтезу блока

$$Y = X - a * X^3 + b * X^5$$

Початкові дані – граф алгоритму,
– критерій оптимальності =
мінімум апаратних витрат

 
Ресурси: 1 блок множення,
1 суматор,
регістри результату Y
і проміжних результатів



Приклад синтезу блока

Розклад виконання


№ такт	Суматор S	Бл. множ. Р	Рег X2	Рег X3	Рег Y
1	X				
2	X	$X^2 = X * X$			
3	X	$X^3 = X^2 * X$	X^2		
4	X	$X^5 = X^2 * X^3$		X^3	
5	X	$b * X^5$		X^3	
6	$X + b * X^5$	$a * X^3$			
7	$Y = X + b * X^5 - a * X^3$				
8					Y

 

Приклад синтезу блока



Оптимізація розкладу: покращення завантаження регістрів

№ такт	Суматор S	Бл. множ. Р	Рег X2	Рег X3	Рег Y
1	X				
2	X	$X^2 = X * X$			
3	X	$X^3 = X^2 * X$	X^2		
4	X	$X^5 = X^2 * X^3$	X^3	X^3	
5	X	$b * X^5$	X^3	X^3	
6	$X + b * X^5$	$a * X^3$			
7	$Y = X + b * X^5 - a * X^3$				
8					Y

 

  Приклад синтезу блока

Призначення на ресурси: формування структури



Приклад синтезу блока

Опис архітектури на VHDL

Завдання сигналів і констант

```
architecture X_Y_SIN of X_Y_SIN is
    constant a:SIGNED(15 downto 0):= --константа a
    SIGNED(conv_std_logic_vector(integer(1.0/6.0*2.0**15),16));
    constant b:SIGNED(15 downto 0):= --константа b
    SIGNED(conv_std_logic_vector(integer(1.0/120.0*2.0**15),16));
    signal s:SIGNED(16 downto 0);--суматор
    signal p:SIGNED(31 downto 0);--блок множення
    signal x2,x3:SIGNED(15 downto 0);--проміжний результат
    signal ct2:natural range 0 to 7;    --лічильник станів
begin
```

Приклад синтезу блока

Опис архітектури на VHDL

Лічильник тактів

```
FSM:process(CLK,RST) begin
    if RST='1' then
        ct2<=7; RDY<='0';
    elsif CLK='1' and CLK'event then
        if ct2=7 then
            RDY<='1'; -- результат готовий
        end if;
        if START='1' then
            ct2<=0; -- пуск обчислень
            RDY<='0';
        elsif ct2<7 then -- лічильник рахує
            ct2<=ct2+1; -- до 7 і зупиняється
        end if;
    end if;
end process;
```

Опис архітектури на VHDL: Власне обчислення за тактами

```
RALU:process(CLK,RST) begin
  if RST='1' then s<=(others=>'0'); p<=x"(others=>'0');
    x2<=(others=>'0'); Y<=(others=>'0');
  elsif CLK='1' and CLK'event then
    case ct2 is
      when 0=> s<= signed(SXT((X),17));           -- вхідне дане X
      when 1=> p<= s(15 downto 0)*s(15 downto 0); -- X^2
      when 2=> p<= p(30 downto 15)*s(15 downto 0); -- X^3
        x2<=p(30 downto 15);                       -- X^2
      when 3=> p<= p(30 downto 15)*x2;              -- X^5
        x2<=p(30 downto 15);                       -- X^3
      when 4=> p<= p(30 downto 15)*b;              -- b*X^5
      when 5=> p<= x2*a;                          -- a*X^3
        s<= s + p(31 downto 15);                   -- X+b*X^5
      when 6=> s<= s - p(31 downto 15);            -- X+b*X^5-a*X^3
      when others=> Y<=std_logic_vector(s(15 downto 0)); -- результат
    end case;
  end if;
end process; end X_Y_SIN;
```


Приклад синтезу блока

Аналіз результатів:

Суматор – 1

Блок множення – 1

Регістрів – 4

Мультиплексорів - 3

Період виконання алгоритму – 8 тактів

Завантаження суматора – 25%

Завантаження блоку множення – 62,5%

№ такт	Суматор S	Бл. множ. P	Рег X2	Рег X3	Рег Y
1	X				
2	X	$X^2 = X * X$			
3	X	$X^3 = X^2 * X$	X^2		
4	X	$X^5 = X^2 * X^3$	X^3		
5	X	$b * X^5$	X^3		
6	$X + b * X^5$	$a * X^3$			
7	$Y = X + b * X^5 - a * X^3$				
8					Y


Конвейерне виконання алгоритму

Граф синхронних потоків даних (ГСПД, SDF)
– модель конвейерного обчислювача,

який виконує обчислення
з періодом $L=1$ такт.


Якщо вхідні дані поступають
потокотом в кожному такті, то
і результати видаються

в кожному такті.

 


ГСПД відповідає модель обчислювача, стилем для синтезу описана на VHDL

```
ST0:process(CLK,RST) begin --процесс входной вершины
    if RST='1' then
        x_1<=0;                -- начальное состояние X(i-1)
    elsif CLK='1' and CLK'event then
        x_1<=X; ;              -- регистр X(i-1)
    end if;
end process;
ST1: process(X,x_1) begin --процесс вершины 1
    a<=x_1 + X;                --операция в вершине 1
end process;
ST2: process(CLK,RST,a,b,y_0) begin--процесс вершины 2
    if RST='1' then
        y1_1<=0;              -- начальное состояние Y(i-1) 1-го FIFO
        y2_1<=0;              -- начальное состояние Y(i-1) 2-го FIFO
        y2_2<=0;              -- начальное состояние Y(i-2) 2-го FIFO
    elsif CLK='1' and CLK'event then
        y1_1<=y_0;             -- регистр Y(i-1) 1-го FIFO
        y2_1<=y_0;             -- регистр Y(i-1) 2-го FIFO
        y2_2<=y2_1;           -- регистр Y(i-2) 2-го FIFO
    end if;
    y_0<= a + b;                --операция в вершине 2
    Y<=y_0;                    --выходное данные
end process;
ST3: process(y1_1,y2_2) begin--процесс вершины 3
    b<= y1_1 + y2_2;           --операция в вершине 3
end process;
```

 

Швидкодія ГСПД

Граф синхронних потоків даних (SDF):

 


Довжина маршрута $T_{1ij} = \sum t_i = t_1 + t_2$

Тривалість циклу $T_{\text{Ц}} = \max(T_{1ij}) = \max((t_1 + t_2), (t_3 + t_2), t_4)$

Швидкодія ГСПД


Граф синхронних потоків даних (SDF):

 

Границя i -го циклу $T_{цj} = (1/d_j)\sum t_i = (t_1 + t_2 + t_4)/2$
- теоретична границя тривалості тактового інтервалу

Швидкодія ГСПД

Граф синхронних потоків даних (SDF):

 


Границя ітерації $T_{ЦЕ} = \max(T_{Цj})$

Критичний цикл $T_{Цi} = T_{ЦЕ}$.

ГСПД з максимальною швидкодією повинен мати якнайбільшу кількість затримок FIFO у всіх своїх циклах

Швидкодія ГСПД


Граф синхронних потоків даних (SDF):

 



Якщо алгоритм – ациклічний, то в дуги його ГСПД можна додати як завгодно велику кількість регістрів затримки і для нього границя ітерації може бути **самою малою**.

Урівноваження ациклічного графу – додавання до його дуг такої кількості затримок, щоб кількість затримок у будь-якому маршруті між двома вершинами була однаковою.

 Перетворення графа алгоритму в ациклічний ГСПД



Урівноваження

  

Виконує обробку потоків з періодом $L=1$ такт

Оптимізація графів алгоритму

Мета оптимізації – **наблизити**

тривалість циклу $T_{\text{ц}} = \max(T_{1\text{ц}j})$
до границі циклу $T_{\text{ц}j} = (1/d_j)\sum t_i$,

мінімізувати


границю ітерації $T_{\text{цЕ}} = \max(T_{\text{ц}j})$

і критичний цикл $T_{\text{ц}} = T_{\text{цЕ}}$.

 Приклад фільтра з передаточною
функцією $H(z) = 1/(1-aZ^{-1}-bZ^{-2})$,
і різницевим рівнянням

$$Y_i = X_i + aY_{i-1} + bY_{i-2}$$


Параметри: $T_{\text{ц}} = t_M + 2t_+$ і $T_{\text{цЕ}} = T_{\text{ц}}$



Оптимізація графів алгоритму

Ресинхронізація (retiming) –

 
Затримки в дугах ГСПД переставляються таким чином, щоб результати обчислень залишалися такими самими. Коректне перетворення – Сума затримок в кожному циклі – та сама, як і до перетворення



Оптимізація графів алгоритму


Ресинхронізація (retiming) – в VHDL
 
```
attribute register_balancing: string;  
attribute register_balancing of Rg1,Rg2: is "yes";
```



Оптимізація графів алгоритму


Розкручування ГСПД (unfolding)

 

В розкрученому ГСПД $T_{\text{ц}} = 2t_M + 4t_+$,
але вдвічі більше операцій
виконується паралельно –
для парних і непарних даних

Оптимізація графів алгоритму


Зкручування ГСПД (folding)

 

В зкрученому ГСПД $T_{Ц} = t_M + 2t_+ + t_{MX}$,
але період виконання алгоритму $L=2$
і майже в L разів менші апаратні
витрати



Оптимізація графів алгоритму

Зкручування ГСПД (folding)

 

ГСПД після зкручування
3-х графів
  
$$T_{\text{ц}} = t_M + 2t_+ \text{ і } T_{\text{це}} = T_{\text{ц}}/3$$



ГСПД після зкручування і
ресинхронізації

$$T_{\text{ц}} = t_M \text{ і } T_{\text{це}} = (t_M + 2t_+)/3$$

Періодичні алгоритми

Класифікація графів потоків даних

